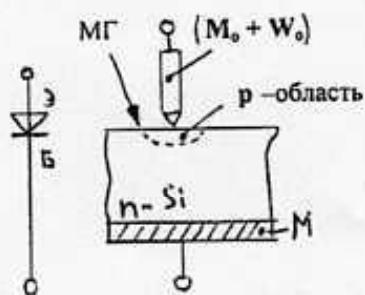


## Полупроводниковые диоды

Диодом называется электропреобразовательный прибор содержащий один или несколько электрических переходов и два вывода для подключения к внешней цепи.


### Классификация диодов:

По виду электрического перехода	По физическим процессам в переходе	По рабочему назначению	По диапазону рабочих частот	По материалу перехода	По технологии изготовления перехода
точечные и плоскостные p-n диоды	туннельный; лавинный; излучательный	выпрямительные; импульсные; стабилитроны; шумовые; генераторные; переключающие; вариакапы и т.д.	НЧ; ВЧ; СВЧ; оптические	Ge; Si; GaAs	сплавные; диффузионные; эпитаксиальные; планарные; ионно-лучевые
p-i-n диоды					
M-III - диоды Шотки					




**Точечный диод.** Технология изготовления: p - область образуется при пропускании большого прямого тока  $I_{пр}$ . При этом алюминий (Al) являющийся акцептором, растворяется в кремнии (Si). Отличительные свойства этого типа диодов: 1. Мала барьерная емкость перехода  $C_{бар}$  (т.к. мала площадь перехода  $S_{пер}$ ); 2. Мал прямой ток  $I_{пр}$ .

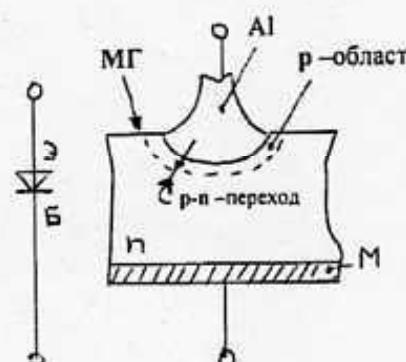$M_o$  – молибден;  $W_o$  - вольфрам; M – металл; МГ – металлокерамика граница.




**Плоскостной сплавной диод** Технология изготовления: p-область образуется вплавлением алюминия в кремний при температуре  $700^{\circ}\text{C}$ . Отличительные свойства этого типа диодов: 1. Прямой ток  $I_{пр}$  – большой и достигает десятков и более Ампер. 2. Барьерная емкость перехода  $C_{бар}$  – велика.

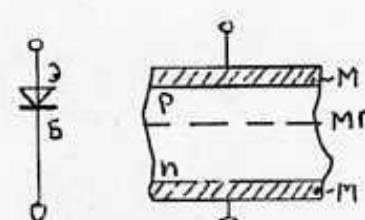Большие величины  $I_{пр}$  и  $C_{бар}$  связаны с большой площадью перехода  $S_{пер}$ .




**Диффузионный диод.** Технология изготовления: p-область образуется при диффузии акцептора (алюминий) в n-область (Si) и проводимость этой части n-области становится p-типа. В результате между этими областями образуется p-n переход.

**Эпитаксиально-планарный или поверхностный диод.** Технология изготовления: эпитаксия – наращивание монокристалла полупроводника на подложке. Вначале выращивают кремний p-типа, затем путём диффузии доноров получают слой с проводимостью n-типа (область базы), далее путём диффузии вводят акцепторы и получают в приповерхностном слое локальную область p-типа – эмиттерную область. Планарная технология – это технология при осуществлении которой все выводы от создаваемых внутри кристалла полупроводника структур выполняются на одну сторону – это основная технология изготовления современных интегральных схем.

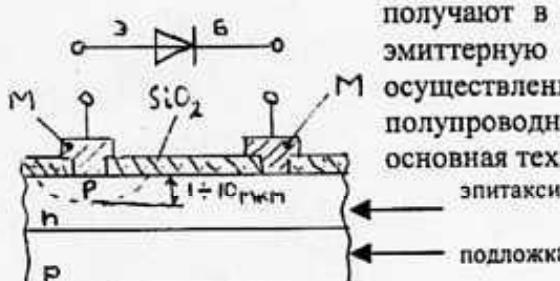
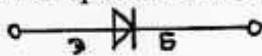
## Выпрямительные диоды.


Выпрямительные диоды предназначены для преобразования переменного тока в пульсирующий однополярный ток. Обозначение на схемах:



Параметры выпрямительных диодов (ВД)

Статические параметры	Динамические параметры	Параметры электрического режима	Предельно допустимые параметры
$U_{\text{прямое}}$ при $I_{\text{прямом}}$ $I_{\text{обратный}}$ при $U_{\text{обратном}}$	$I_{\text{пр.ср}} - \text{средний выпрямленный ток}$ $U_{\text{пр.ср}}$ при $I_{\text{пр.ср}}$ $I_{\text{обр.ср}}$ при $U_{\text{обр.ср}}$ $U_{\text{обр.ср}}$	$r_{\text{диф}} - \text{дифференциальное внутреннее сопротивление}$ $C_d - \text{емкость диода}$ $(C_{\text{баз}} + C_{\text{диф}})$	$I_{\text{пр.макс}}$ - (до разрушения перехода) $U_{\text{обр.макс}}$ - (до пробоя перехода) $P_{\text{макс}}$ - максимальная мощность $T_{\text{пер мин}}^{\circ}, T_{\text{пер макс}}^{\circ}$ - диапазон рабочих температур перехода $f_{\text{гр}}$ - граничная рабочая частота при которой выпрямленный ток уменьшается до установленного уровня


Схема однополупериодного выпрямителя:

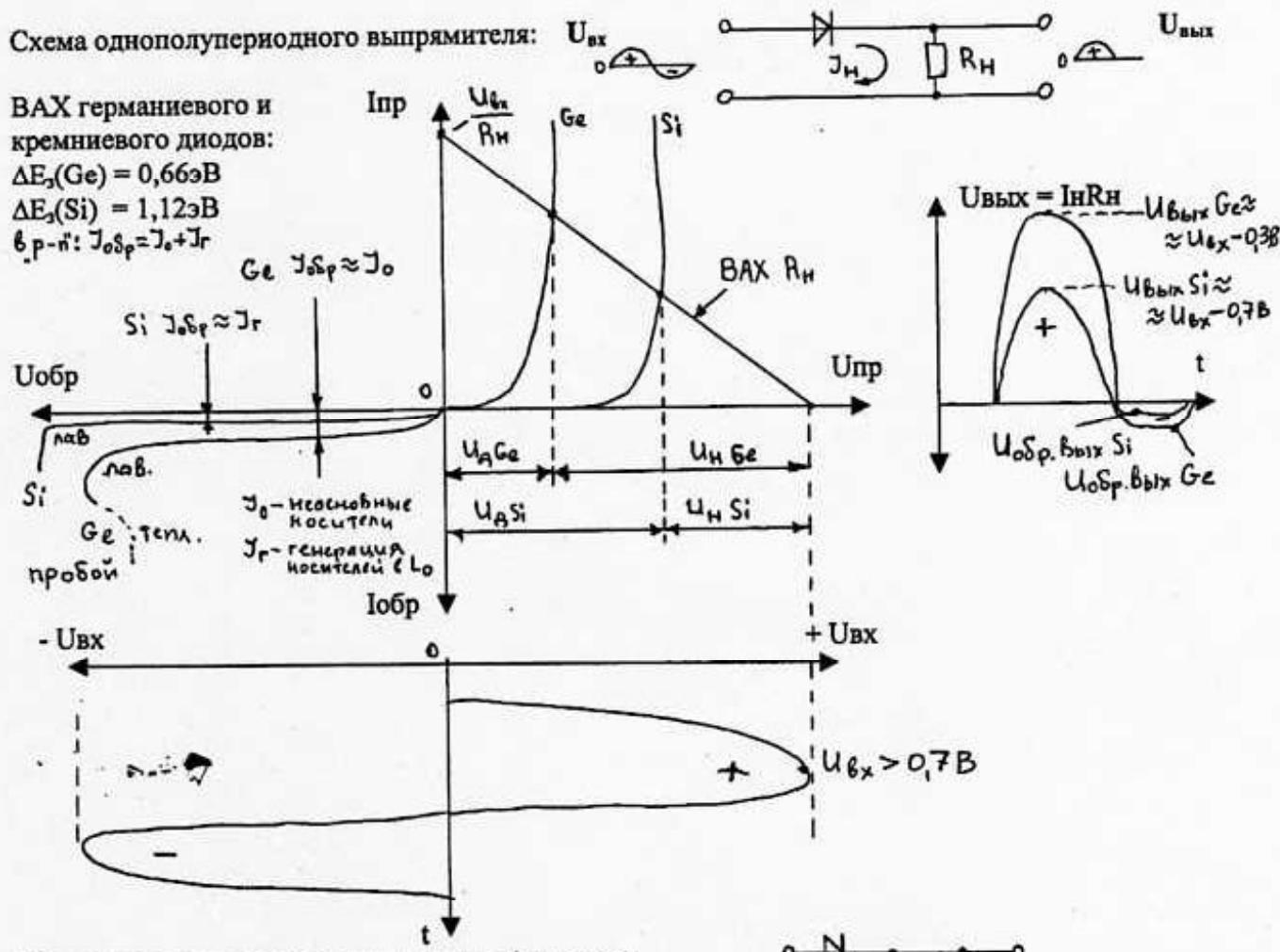



Преобразователь выпрямленного пульсирующего напряжения в "сглаженное" постоянное

Если  $R_H \gg R_b$ , то конденсатор С заряжается через сопротивление базы быстро  $\tau_{\text{зар}} = R_b C$ , а разряд конденсатора С происходит через сопротивление нагрузки  $R_H$  – медленно.

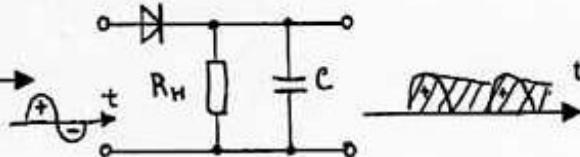Время разряда конденсатора  $\tau_{\text{раз}} = R_H C$



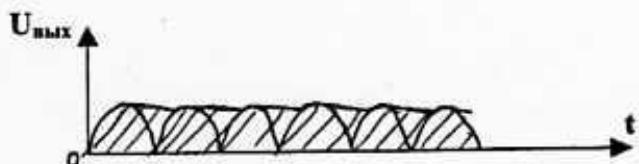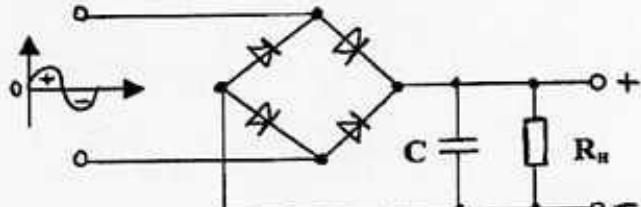Двухполупериодный, так называемый мостовой выпрямитель:




### Импульсные диоды (ИД)

Параметры импульсных диодов


статические	динамические	электрические	Специальные импульсные параметры
параметры такие же, как у выпрямительных диодов			$U_{\text{пр.имп.макс}}$ – максимальное импульсное прямое напряжение $t_{\text{уст}}$ – время установления прямого сопротивления перехода (влияет на форму переднего фронта импульсной характеристики) $t_{\text{вос}}$ – время восстановления обратного сопротивления перехода (влияет на форму заднего фронта импульсной характеристики)

Простейшая схема ограничителя на ИД:

эмиттер база

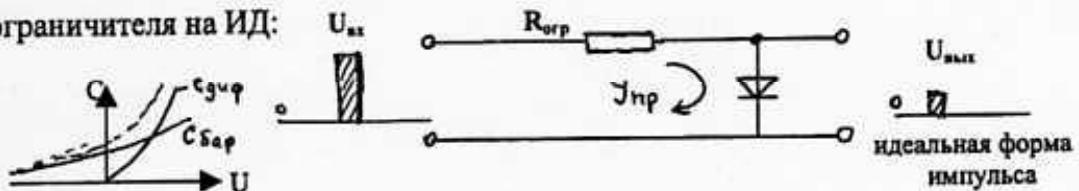
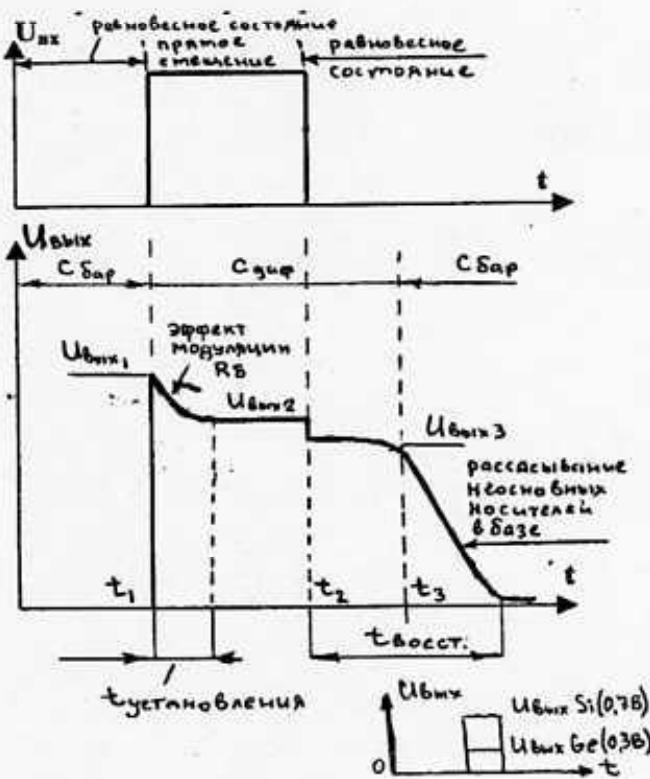
### Импульсная характеристика схемы на ИД



Передний фронт импульсной характеристики (ИХ).  
 (при больших прямых токах, т.е. когда произведение  $I_{\text{пр}} R_6$  соизмеримо с  $U_{\text{пр}}$ )

в момент  $t_1$ : а)  $C_{\text{бар}} \gg C_{\text{диф}}$ ,  $C_{\text{бар}}$  быстро заряжается прямым током  $I_{\text{пр}}$  и устанавливается выходное напряжение  $U_{\text{вых}} = U_{\text{перехода}} + I_{\text{пр}} R_6$ .  
 б) высокая степень инжекции повышает концентрацию носителей в базе и уменьшает сопротивление базы (эффект модуляции  $R_6$ ),  $R_6 < R_{60}$  и тогда  $U_{\text{вых}2} = U_{\text{пер}} + I_{\text{пр}} R_6$  (соответствует  $U_{\text{пр}}$  на ВАХ).

Задний фронт ИХ. а) в момент  $t_2$  прекращается инжекция носителей,  $U_{\text{вх}}$  падает до нуля и на выходе происходит скачок напряжения:  
 $U_{\text{вых}2} - U_{\text{вых}3} = U_{\text{вх}} R_6 / (R_{\text{огр}} + R_6)$ ,

т.к.  $C_{\text{бар}} < C_{\text{диф}}$

б) неосновные носители в базе:

- 1) возвращаются в эмиттер,  $I_{\text{обр}} \gg I_0$
- 2) рекомбинируют в базе.

в) после момента  $t_3$   $C_{\text{диф}} < C_{\text{бар}}$ ,  $C_{\text{бар}}$  перезаряжается и восстанавливается сопротивление перехода  $r_{\text{пер}}$  (становится большим т.к. в переходе мало носителей)

Лучшими ИД являются диоды с малыми барьерными ( $C_{\text{бар}}$ ) и дифференциальными ( $C_{\text{диф}}$ ) ёмкостями (т.к. мала площадь перехода -  $S$ ) или диоды с барьером Шотки (М-диоды) т.к. у них нет накопления неосновных носителей и нет  $C_{\text{диф}}$


## Стабилитроны и стабисторы.

Стабилитрон – диод, имеющий на обратной ветви ВАХ участок высокой крутизны.

Обозначение на схемах одноанодного стабилитрона:



Схема включения стабилитрона:

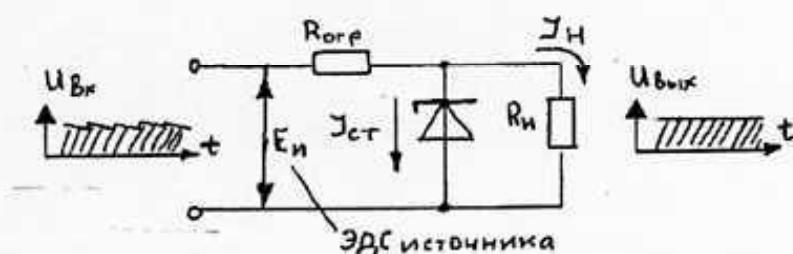

Классификация стабилитронов: стабилитроны общего назначения;

прецзионные или высокоточные;


импульсные;

двухранодные, обозначение на схемах:

стабисторы ( $U_{ct} = 0,7$  В при  $300^{\circ}\text{K}$ )



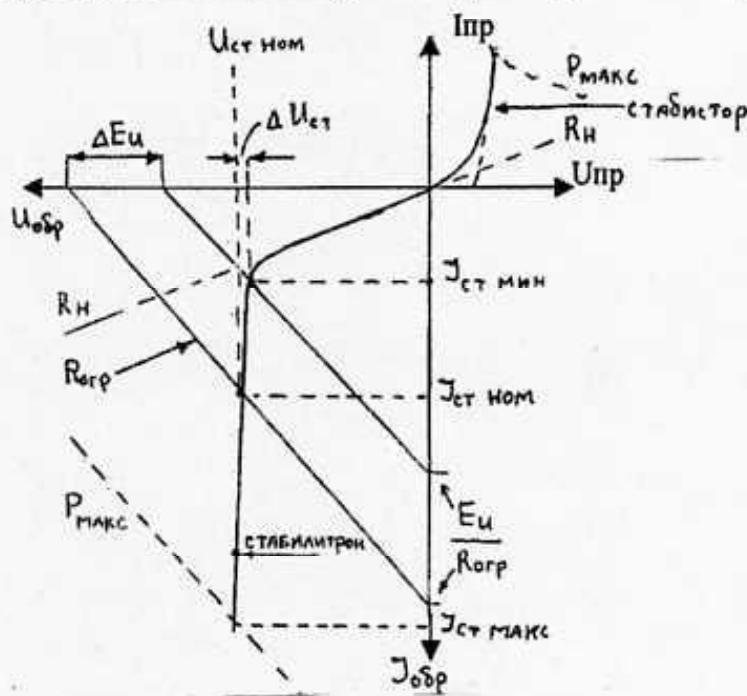Стабистором называют ПП диод, с помощью которого осуществляют стабилизацию напряжения при прямом смещении (т.е. на прямом участке ВАХ).



Принцип действия стабилитрона:

Увеличение напряжения  $\Delta E_u$  вызывает рост  $\Delta I_{ct}$ , но  $I_{нагрузки} = \text{const.}$  (т.е. напряжение на нагрузке  $U_H = I_H R_H - \text{const.}$ ) т.е. стабилитрон как бы “поглощает” лишний ток.

Для изготовления стабилитронов применяют в основном Si т.к. у таких диодов мал обратный ток  $I_{обр}$ ; большой диапазон рабочих температур  $\Delta T_{раб}^0$  и высокая крутизна ВАХ.

Работают стабилитроны на двух типах пробоя перехода: туннельном  $U_{ct} < 6,3$  В и лавинном  $U_{ct} > 6,3$  В.

Основными параметрами являются: напряжение стабилизации номинальное  $-U_{ct}$ ; ток стабилизации номинальный –  $I_{ct}$ ;  $I_{ct \min}$ ;  $I_{ct \max}$ ;  $P_{\max}$  – максимальная мощность.

Основной параметр рабочей схемы – коэффициент стабилизации по напряжению:

$K = \Delta E_u / \Delta U_{ct} \gg 1$  – т.е. отношение величины изменения входного напряжения (напряжения источника питания) к величине изменения выходного, стабилизированного напряжения.


## Ограничители напряжения.

Ограничитель напряжения – полупроводниковый диод, работающий на обратной ветви ВАХ с лавинным пробоем и (или) на прямой ветви ВАХ. Этот диод используется для защиты от перенапряжений электрических схем.

Ограничители напряжения бывают несимметричными (применяются для защиты цепей постоянного тока) и симметричными (для защиты цепей переменного тока).

Основным параметром ограничителей напряжения является время срабатывания, которое может быть от единиц пикосекунд ( $10^{-12}$  с) до единиц наносекунд ( $10^{-9}$  с).

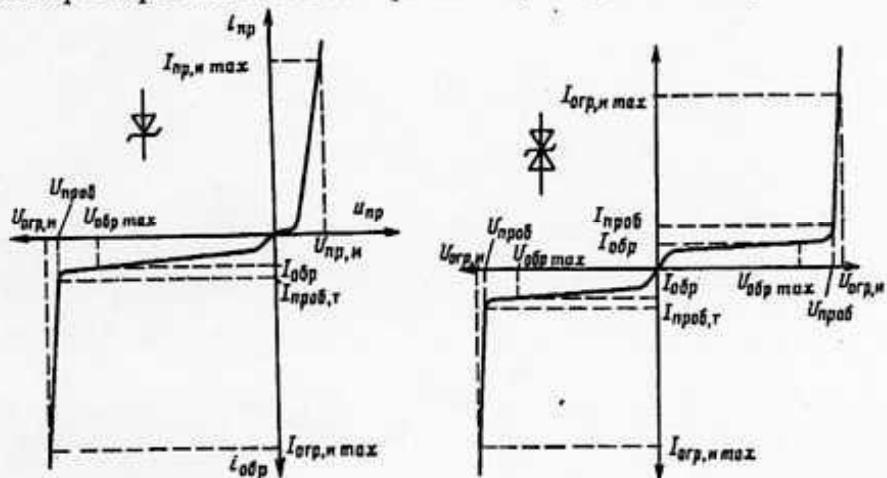
Вольтамперные характеристики несимметричного (слева) и симметричного ограничителя:



### Варикапы.


Варикап – полупроводниковый диод с управляемой напряжением ёмкостью перехода.

Обозначение на схемах:

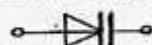

Основные характеристики варикапов


области применения	ПП материалы	структуры	технология	основные параметры
- колебательные контура (для автоподстройки частоты) - умножители и делители частоты - параметрические усилители	- Si - Ge	- (p - n - n <sup>+</sup> ) - (p - i - n) - МДП	- сплавная (резкая зависимость ёмкости от напряжения) - диффузионная (плавная зависимость С от U)	- С <sub>ном</sub> ; С <sub>мин</sub> ; С <sub>макс</sub> - К <sub>п</sub> = С <sub>макс</sub> /С <sub>мин</sub> - коэффициент перекрытия по ёмкости - Q <sub>в</sub> = Хреактивное/Хполное - добротность варикапа при U <sub>ном</sub> на заданной рабочей частоте. Учитывают также и температурные коэффициенты изменения величин С и Q

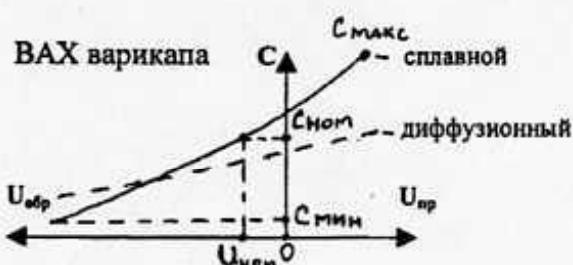

Апроксимация ВАХ:  $C_v = C_{v0} [\Phi_k / (\Phi_k - U_{обр})]^m$   
Величина  $m = 0,5$  для сплавного варикапа и  
 $m = 0,3$  для диффузионного.

$C_{v0}$  - при напряжении  $U_v = 0$

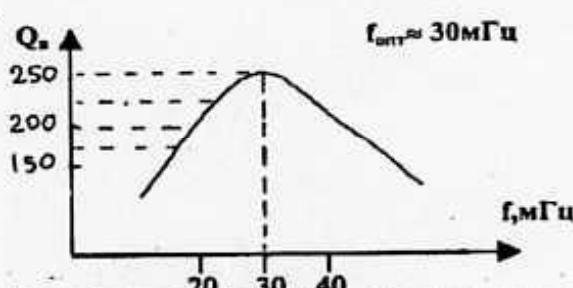$C_{v0}$  - ёмкость варикапа при нулевом напряжении на переходе.




При использовании варикапов в качестве перестраиваемой ёмкости резонансного контура, важно чтобы величина добротности  $Q_v$  была максимальной.

Для увеличения добротности  $Q_v$  необходимо уменьшать сопротивление базы  $r_b$ , а для уменьшения  $r_b$  нужно увеличивать количество примеси  $N_{пр}$  в базе.





График зависимости  $Q_v$  от рабочей частоты  $f$ .
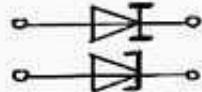
## Туннельный и обращённый диоды.

Обозначение на схемах: туннельный      обращённый



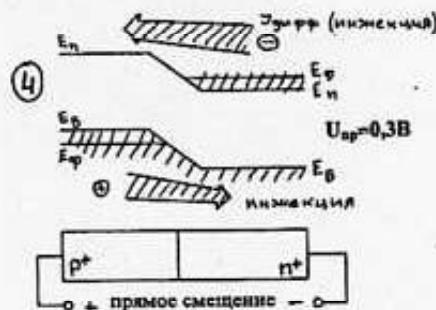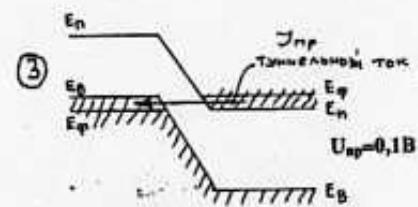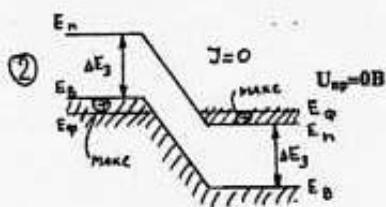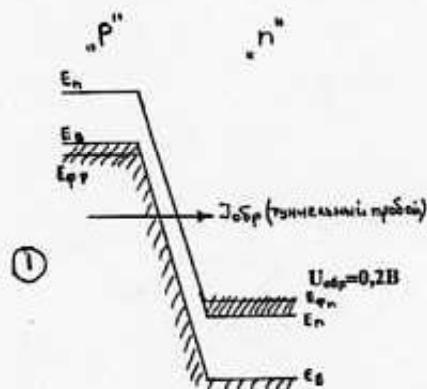Туннельный диод (ТД) – это диод, у которого имеется участок отрицательного сопротивления на прямой ветви вольтамперной характеристики.




классификация	технология	основные параметры
- усилительные	- переход Т	$r_{\text{диф}} = (U_2 - U_1)/(I_2 - I_1) =$
- генераторные	- $N_{np} \approx 10^{10} \text{ см}^{-3}$	$= - \Delta U / \Delta I [\Omega]$
- переключающие	- $L_{05} \approx 10 \text{ нм}$	


Вольтамперная характеристика туннельного диода:



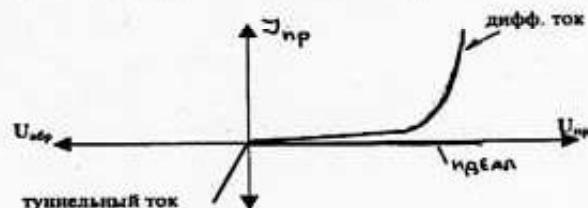ВАХ обращённого диода ( $N_{np} = 10^{18} - 10^{19} \text{ см}^{-3}$ ):




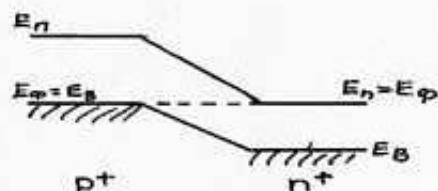Энергетическая диаграмма обращённого диода:



Энергетическая диаграмма ТД для четырёх разных напряжений смещения на переходе.

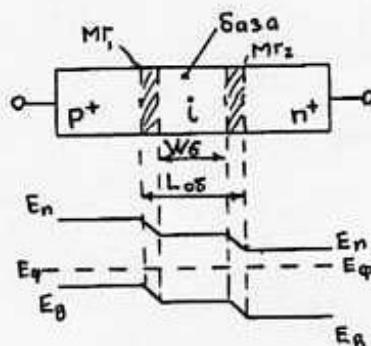Обращённый диод используется в маломощных цепях как переключатель при обратном напряжении менее 0.7 В (для Si).



Структура р-і-п диода представляет собой три области с  $p^+$ ; і и  $n^+$  полупроводниками и содержит два перехода  $p^+-і$  и  $і-n^+$ .

Диоды этого типа используются в качестве переключателей или ограничителей СВЧ сигнала.

Параметры:

- прямое напряжение  $U_{пр}$  – очень мало;
- допустимое обратное напряжение  $U_{обр}$  – очень велико;
- пробивное обратное напряжение достигает киловольта;
- рабочая частота достигает сотен ГГц;
- ёмкость диода – очень мала;
- время включения  $t_{вкл}$  – единицы наносекунд;
- время выключения  $t_{выкл}$  – десятки наносекунд.


Процессы в р-і-п диоде:

- при прямом смещении  $U_{пр}$  происходит двухсторонняя инжекция электронов и дырок в область і, концентрация носителей в этой области резко возрастает от  $10^{10} \text{ см}^{-3}$  до примерно  $10^{17} \text{ см}^{-3}$ , что приводит к уменьшению прямого (дифференциального) сопротивления (в основном сопротивления базы) до единиц Ом;
- при обратном смещении  $U_{обр}$  всё обратное напряжение прикладывается к базе, в результате сильное электрическое поле выбрасывает из базы свободные носители (происходит экстракция носителей из і области), тем самым, увеличивая обратное сопротивление до  $R_{обр} = 10^9 \text{ Ом}$ ;
- барьерная ёмкость  $C_{бар}$  очень мала, она зависит от размеров слоя і и не зависит от обратного напряжения  $U_{обр}$  т.к. ширина обеднённой области постоянна  $L_{обед} = \text{const}$ ;
- время включения  $t_{вкл}$  определяется временем инжекции дырок и электронов в базу и зависит оно от ширины базы  $W_b$  и величины прямого тока  $I_{пр}$ ;
- время выключения  $t_{выкл}$  определяется: а) скоростью рекомбинации носителей в базе; б) шириной базы  $W_b$ ; в) обратным напряжением  $U_{обр}$  (чем  $U_{обр}$  больше - тем быстрее носители уходят из области базы).

Таким образом, отношение очень малого прямого сопротивления к очень большому обратному сопротивлению, благоприятно для работы р-і-п диодов в переключательных режимах.

## Диод Шотки

Обозначение на схемах:

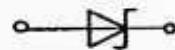


Диод Шотки (ДШ) изготавливается на основе одноимённого типа перехода – перехода Шотки, т.е. перехода М-ПП (металл-полупроводник). Используется полупроводник п-типа т.к. в нём выше подвижность носителей – электронов  $e^-$ .

Необходимое условие: работа выхода электрона из полупроводника должна быть меньше работы выхода электрона из металла  $A_{nn} < A_m$ .


Области применения: детекторы; переключатели; ограничители СВЧ сигналов.

Особенностью ДШ является инжекция только основных носителей – поэтому  $C_{\text{диффуз}} = 0$ .

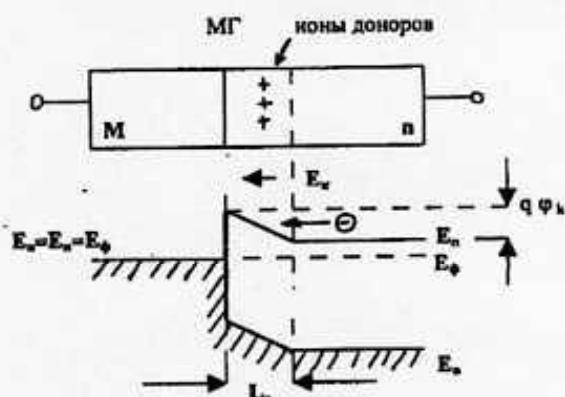У ДШ мала инерционность в работе (т.к. носители -  $e^-$ ; ёмкость перехода - мала) поэтому ДШ используют на сверхвысоких частотах (СВЧ).



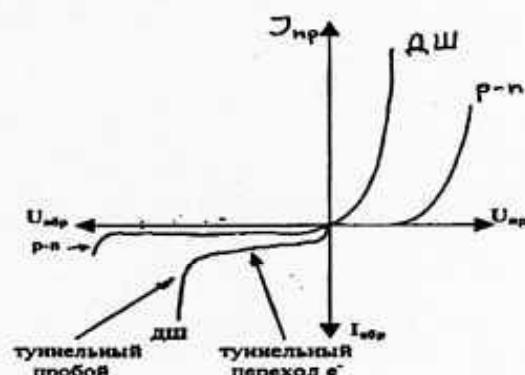
$$\varphi_k = (A_m - A_{nn}) / q, \text{ обычно } \varphi_k = 0,3 \div 0,9 \text{ В}$$



Сравнительные ВАХ ДШ и р-п диода

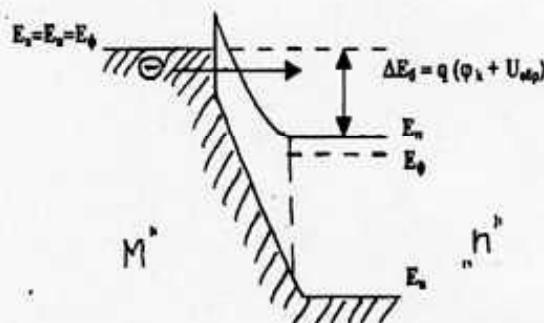При прямом смещении  $U_{обр}$  энергетический барьер  $\Delta E_b$  у ДШ меньше чем у р-п перехода и составляет:  $\Delta E_b = q (\varphi_k - U_{обр})$ . При этом происходит инжекция только основных носителей – электронов  $e^-$ .



При обратном смещении  $U_{обр}$  – обратный ток в ДШ существенно больше чем у кремниевого р-п перехода т.к. рано начинается туннельный переход электронов, а за тем наступает пробой перехода.  
 $I_{обр \text{ ДШ}} \gg I_{обр \text{ Si р-п}}$

Диоды Шотки применяются на частотах ( $f_{rp}$ ) в сотни ГГц. Типичное время переключения – около десятка пикосекунд.

## СВЧ диоды с отрицательным динамическим сопротивлением.

Если на вольтамперной характеристике электронного прибора есть падающий участок (при увеличении напряжения на приборе – ток через прибор уменьшается), т.е. на ВАХ есть участок с отрицательным дифференциальным сопротивлением  $-r_{\text{диф}}$ , то возникает возможность компенсации потерь в цепи нагрузки (т.е. в сопротивлении нагрузки  $R_n$ ).

При этом если:  $| -r_{\text{диф}} | = R_n$  - происходит генерация сигнала;  
 $| -r_{\text{диф}} | > R_n$  - происходит усиление сигнала.

### Классификация.


Электронные приборы с отрицательным дифференциальным сопротивлением ( $-r_{\text{диф}}$ )			
ЭП со статическим ( $-r_{\text{диф}}$ )		ЭП с динамическим ( $-r_{\text{диф}}$ )	
ЭП с N - образной ВАХ	ЭП с S - образной ВАХ	ЭП с объёмной неустойчивостью	ЭП на эффекте лавинного пробоя
туннельный диод	тиристор	диод Ганна (ДГ) ВАХ N -типа	лавинно-пролётный диод (ЛПД), ВАХ S -типа

### ЛПД

Лавинно-пролётный диод – это диод, в котором для усиления или генерации сигнала используется эффект лавинного умножения носителей при пролёте в обратносмещённом р-п переходе и взаимодействия этих носителей с СВЧ полем в течении времени пролёта.

В лавинно-пролётных диодах отрицательное дифференциальное сопротивление ( $-r_{\text{диф}}$ ) получается только при условии наличия СВЧ сигнала и СВЧ резонатора.

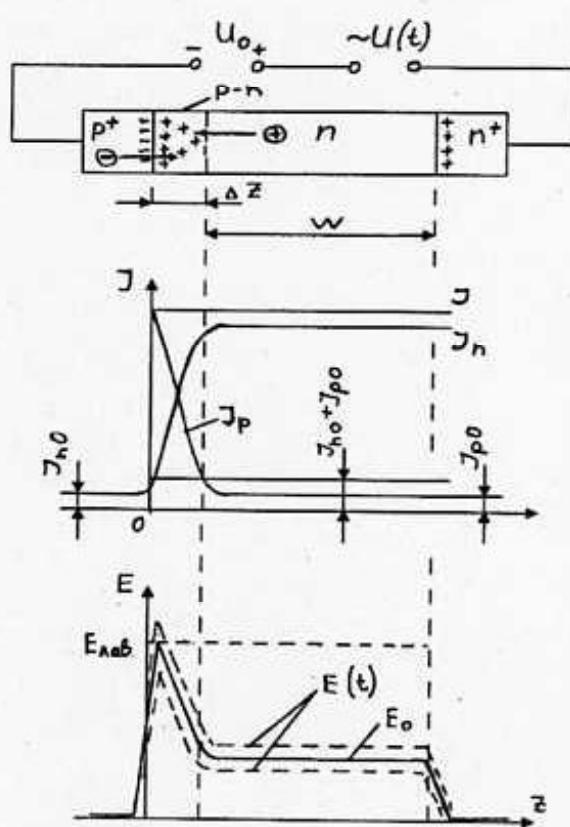Простейшая структура ЛПД:  $p^+ - n - n^+$



При изготовлении диода главной задачей является получение резкого  $p^+ - n$  перехода с большой напряженностью собственного поля.

Область  $\Delta Z$  – это область  $p^+ - n$  перехода называется слоем умножения носителей, (в нём происходит лавинообразное образование новых носителей.)

Область  $W$  – это слой дрейфа лавины носителей под действием поля  $E_o$ .

К структуре ЛПД приложено постоянное напряжение обратного смещения  $U_o$  (величина  $U_o$  достигает десятков вольт), вызывающее начальные токи неосновных носителей  $I_{n0}$  и  $I_{p0}$ . Эти токи обусловлены экстракцией носителей под действием высокой напряжённости поля в области перехода. Одновременно к диоду приложено переменное напряжение  $U(t)$  СВЧ колебаний. Источником их служит внешняя цепь или объёмный резонатор, в который вставляется ЛП диод. Таким образом, в диоде существуют два поля: постоянное  $E_o$  и переменное  $E(t)$ .

Как правило,  $U(t) \ll U_o$ , где  $t$  – время.


На переходе (участок  $\Delta Z$ ) величина поля максимальна и при положительных полупериодах

переменного СВЧ напряжения  $U(t)$  напряженность этого поля превышает  $E_{kp}$  (критическое) что вызывает лавинный пробой перехода.

Электроны, экстрагированные из области  $p^+$ , создают ток  $I_{n0}$ , а дырки, экстрагированные из нейтрального участка области  $n$ , образуют ток  $I_{p0}$ . Эти (неосновные) носители в результате

ударной ионизации вызывают процесс лавинного размножения новых пар носителей. Возникшие новые дырки (пакет дырок) дрейфуют налево, их число увеличивается у границы с  $p^+$ -областью, а пакет электронов дрейфует направо, в сторону нарастания положительного потенциала увеличиваясь в количестве к правой границе  $p^+$ - $n$  перехода. Процесс развития лавины, хотя и является инерционным, заканчивается очень быстро, состояние пробоя исчезает, рождение новых носителей прекращается, пакет дырок уходит в область  $p$ , а пакет электронов в область  $n$ , где начинается слой дрейфа, в котором напряженность поля меньше  $E_{kp}$ , но достаточно велика, чтобы проявился эффект насыщения величин скоростей носителей.

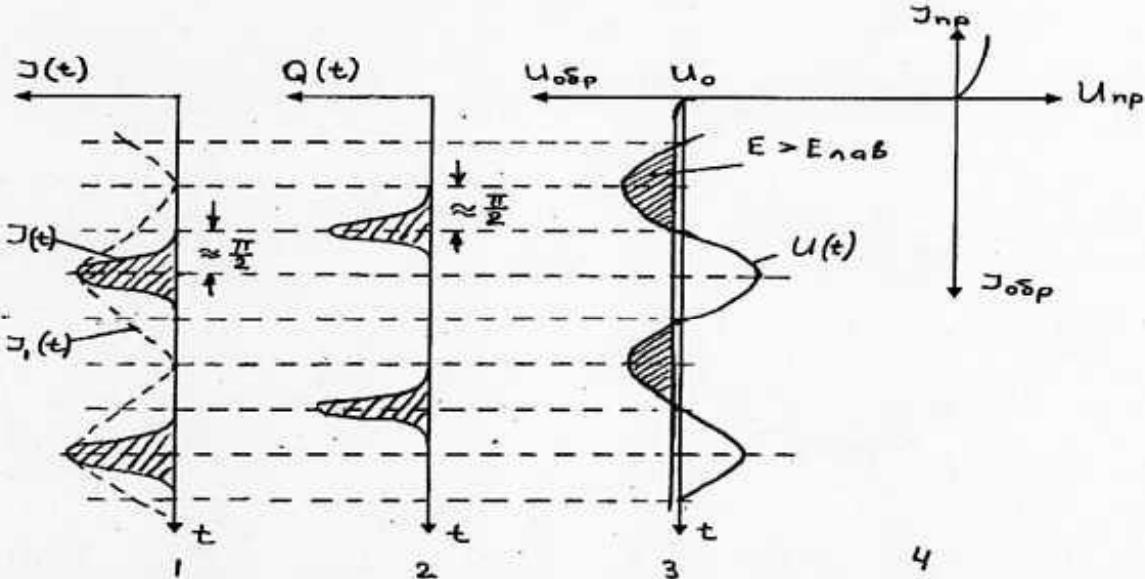В слое дрейфа пакет электронов под воздействием поля ( $E_0 + E(t)$ ) движется с постоянной скоростью насыщения  $V_{nas}$ . По мере расхождения пакетов электронов и дырок разность потенциалов на участке растёт, и к следующему положительному полупериоду СВЧ колебаний снова возникают условия для лавинного пробоя. Процессы в ЛП диоде:



1-й график – величина тока через ЛПД; 2-й график – величина заряда  $Q(t)$  электронов в  $p^+$ - $n$  переходе; графики 3;4 – изменение обратного  $I(t)_{обр}$  (3) и прямого  $I(t)_{пр}$  (4) токов через переход от времени  $t$ .

В период положительной полуволны СВЧ сигнала  $U(t)$  суммарная напряженность поля  $E = (E_0 + E(t)) > E_{kp}$  или  $E_{лав}$ , при этом в области  $\Delta Z$  идет процесс ударной ионизации, образуются короткие пакеты носителей. Задержка между  $U(t)_{\max}$  и  $Q(t)_{\max}$  на величину примерно равную полупериоду  $\pi/2$  СВЧ колебаний связана с инерционностью процесса образования лавины.

Пакеты носителей проходят слой дрейфа за время  $t_{\text{прол}} = W/V_{\text{нос}}$  ( $W$  - длина слоя дрейфа,  $V_{\text{нос}}$  - скорость носителей), что приводит к задержке импульса тока примерно на полупериод  $\pi/2$  от момента образования лавины до момента появления  $I(t)$  во внешней цепи. Суммарная задержка между  $I(t)_{\max}$  и  $U(t)_{\max}$  составляет примерно  $\pi/2$ , т.е. пакеты носителей летят в тормозящем электрическом поле и тем самым отдают свою энергию этому СВЧ полю.

Резонансная цепь (СВЧ резонатор) выделяет из импульсного сигнала  $I(t)$  первую (самую мощную) гармонику тока  $I_1(t)$ . Ток  $I_1(t)$  и напряжение  $U(t)$  находятся в противофазе, что эквивалентно наличию динамического дифференциального отрицательного сопротивления  $-r_{\text{дин}}$ .

Режимы работы ЛП диода: 1- пролётный режим (нормальный). Этот режим рассмотрен выше. Условие его наличия:  $U(t) \ll U_0$ . Параметры:  $U_0 = 30 \div 120$  В;  $F_{\text{рез}} = 0,5 \div 400$  ГГц; мощность в непрерывном режиме – до 100 Вт; мощность в импульсном режиме – до 1,5 кВт; КПД до 25%; возможны режимы усиления и генерации сигналов; недостаток – высокий уровень собственных шумов. 2 – режим с захваченной плазмой (режим аномальный). Условие возникновения этого режима: величина  $U(t)$  соизмерима с величиной  $U_0$ . Особенности режима: лавина развивается очень быстро; лавина развивается в слое дрейфа  $W$ ; Электроны больше энергии отдают СВЧ полю, но замедляются. Параметры режима: рабочая частота на порядок меньше; КПД достигает 40%.

## Диод Ганна


При исследовании высокочастотных шумов в образце арсенида галлия Дж. Ганн обнаружил самопроизвольные колебания тока с периодом равном времени пролёта электрона через образец. Частота этих колебаний соответствовала сантиметровому диапазону волн.

Возникновение колебаний было обусловлено объёмной неустойчивостью зарядов, что приводило к появлению отрицательного дифференциального сопротивления или, иначе, отрицательной проводимости. Это явление получило название - **эффект Ганна**.

Отсюда и определение диода Ганна – это диод в котором генерация СВЧ сигнала обеспечивается объёмной неустойчивостью заряда в полупроводнике из-за отрицательной дифференциальной подвижности носителей. ДГ применяются как маломощные генераторы и усилители СВЧ сигналов. Рабочий частотный диапазон диода – от 2 до 300 ГГц.

Эффект Ганна наблюдается и в кремнии, но только при очень низких температурах.

Схема включения ДГ в объёмный резонатор:

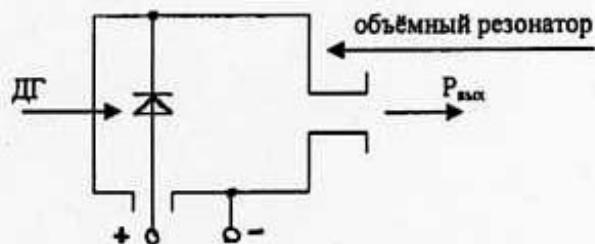

N - образная ВАХ диода Ганна